

## Laboratorio ARMv8 en SystemVerilog

### Objetivos

- Desarrollar códigos en lenguaje SystemVerilog para describir circuitos secuenciales y combinacionales vistos en el teórico y el práctico.
- Utilizar la herramienta QUARTUS para analizar y sintetizar el código SystemVerilog.
- Aprender a reutilizar código SystemVerilog mediante módulos estructurales.
- Mediante el uso de test bench, analizar las formas de onda y testear los resultados obtenidos.
- Implementar una versión reducida de un microprocesador con arquitectura ARMv8 en una FPGA.

### Condiciones

- Realizar el trabajo práctico en grupos de **máximo 3 personas**.
- Enviar el trabajo resuelto a [delfinavelez@gmail.com](mailto:delfinavelez@gmail.com). La fecha límite de entrega es el **miércoles 13 de Noviembre** (inclusive). Los trabajos entregados después de esa fecha se consideran desaprobados.
- Defender en un coloquio el trabajo presentado. Deben presentarse todos los integrantes del grupo y responder preguntas acerca del trabajo realizado. El coloquio es el **viernes 15 de Noviembre**, en el horario del práctico. En caso de no poder asistir al coloquio en esa fecha, coordinar **previamente** con los docentes.

### Formato de entrega

- Deben entregar un archivo comprimido (tar, zip, rar, etc.), con el nombre: "ApellidoNombre1\_ApellidoNombre2\_ApellidoNombre3", respetando mayúsculas y minúsculas.
- Se deben utilizar los nombres de los módulos y señales indicados en las guías de práctico.
- Junto con el código, deben entregar un pequeño informe (**en formato pdf**) con la resolución de los ejercicios.
- No está permitido compartir código entre grupos.

### Calificación

Los ejercicios 1 y 2 son obligatorios. Su resolución y presentación en coloquio deben estar aprobados para obtener la regularidad de la materia. Quienes además resuelvan el ejercicio 3 obtendrán 1 punto extra para el primer parcial y si resuelven los 4 ejercicios obtendrán 2 puntos extra para el primer parcial.

\* **Importante:** verificar que no se produzcan advertencias de la herramienta durante el proceso de síntesis relacionadas con una mala interpretación del circuito a implementar (ejemplo: inferencia de *latches* en circuitos combinacionales).



 


Figura 2: Esquema del datapath

Una vez concluida la implementación del procesador completo con pipeline, se debe verificar su correcto funcionamiento utilizando el mismo procedimiento de prueba que en el ejercicio 1 de la guía del práctico n°2.

TENER EN CONSIDERACIÓN LOS EVENTUALES PROBLEMAS DE HAZARD (de datos y de control) QUE CONTIENE EL PROGRAMA UTILIZADO Y PLANTEAR LAS MODIFICACIONES NECESARIAS PARA EVITAR SU OCURRENCIA. Para esto, se puede modificar el orden de ejecución del programa y/o agregar instrucciones “nop”, las cuales se pueden implementar mediante el agregado del OpCode 0x00000000 en lugar de un OpCode de una instrucción válida.

**Para el informe:**

- Mostrar el programa modificado que se utilizó para verificar el comportamiento del procesador.
- Analizar la cantidad de ciclos de CLK que se deben generar en el Test bench para la ejecución completa y correcta del código modificado y compararla con la cantidad de ciclos de CLK requeridos por el procesador de un ciclo para completar la ejecución del código original.

**Ejercicio 2 (obligatorio)**

Cargar el siguiente programa en su microprocesador con *pipeline* y analizar su funcionamiento utilizando *Model-Sim*.

```
ADD X0, XZR, X4
ADD X1, X0, X4
ADD X2, X1, X4
ADD X3, X2, X4
STUR X0, [XZR, #0]
STUR X1, [XZR, #8]
STUR X2, [XZR, #16]
STUR X3, [XZR, #24]
```

**Para el informe:**

- Verificar si funciona correctamente el programa. En caso contrario, fundamentar.
- Si el programa no funciona correctamente, re-escribir el código de la manera que se considere más conveniente para solucionarlo, sin modificar el resultado final. Demostrar su correcto funcionamiento utilizando *Model-Sim*.
- Mostrar el contenido de memoria al finalizar la ejecución del código modificado.

**Ejercicio 3 (+1 punto extra)**

Sin afectar el funcionamiento de las instrucciones ya implementadas en la versión reducida del microprocesador con pipeline, **agregar** las instrucciones **ADDI** y **CBNZ**. Introducir todas las modificaciones necesarias, tanto en el datapath como las señales de control.

Una vez finalizado, correr el siguiente programa para verificar su correcta implementación:

```

        ADDI X10, X0, #15
        ORR X11, X12, X20
        AND X12, X12, X20
loop:ADD X0, X0, X10
        SUB X10, X10, X1
        STUR X11, [XZR, #0]
        STUR X12, [XZR, #8]
        CBNZ X10, loop
        STUR X0, [XZR, #16]

```

Verificar que la memoria de salida contiene:

```

Memoria RAM de Arm:
  Address Data
0 0000000000000001c
1 00000000000000004
2 00000000000000078
3 00000000000000000
...
63 00000000000000000

```

**Para el informe:**

- Describir brevemente qué modificaciones se introdujeron (en qué entidades y con qué finalidad). Mostrar el diagrama del nuevo microprocesador, indicando las señales y entidades agregadas (de ser necesario).

#### Ejercicio 4 (+1 punto extra)

Como se observa en los ejercicios anteriores, el ARMv8 desarrollado no tiene la capacidad de detectar la ocurrencia de *hazards* de ningún tipo. Es sabido que el *hazard* de ocurrencia más frecuente es el de datos, por lo que se propone la implementación de un bloque de detección de *hazards* (*Hazard Detection Unit*) a fin de insertar stalls en forma automática hasta que el *data hazard* desaparezca. Vale aclarar que esto NO IMPLICA la implementación de la lógica y recursos necesarios para la técnica del *data forwarding*.

Algunas aclaraciones respecto a la implementación:

- La *HDU* debe implementarse en la instancia del *Instruction decode* (ID).
- Las diversas condiciones para la detección de un *data hazard* se analizan en el capítulo 4.7- "Data Hazards: Forwarding vs Stalling" del libro "Computer Organization and Design - ARM Edition" de D.Patterson y J. Hennessy. Se deben considerar TODAS las condiciones para todos los tipos de dependencias:
  - ID/EX y EX/MEM
  - ID/EX y MEM/WB
- La *HDU* debe, al encontrar una condición de hazard verdadera, generar la condición de *stall* en el procesador a partir del ciclo ID, esto es:
  - Evitar que el PC avance a la siguiente instrucción en el siguiente CLK (congelar su valor).

- Evitar que el registro de pipeline IF/ID cambie de valor en el siguiente CLK. Para esto deberán diseñar una nueva entidad **FLOPRE** similar al **FLOPR**, pero agregando una señal de *enable* (habilitación). Funcionamiento:  
*enable* = 1 el funcionamiento es normal, *enable* = 0 no altera el valor de salida al detectar un flanco de CLK (síncrono).
- Forzar que todas las señales de control a partir del ciclo EX en adelante tomen el valor "0" (Ver implementación de referencia en Fig 4.59, pág. 327).

### Para el informe:

Correr el siguiente programa, el cual incluye las dependencias antes mencionadas, en el microprocesador sin *HDU* y mostrar dónde se producen los hazard y qué valores se guardan en memoria. Luego, para verificar el correcto funcionamiento de la unidad de detección de hazard, correr nuevamente el mismo programa en el microprocesador con *HDU* y mostrar dónde se agregan los stalls, el aumento del número de ciclos de ejecución y el contenido final de la memoria.

```

        ADDI X9, XZR, #10
        SUB X10, X10, X9
        CBZ X10, loop1
        ADD XZR, XZR, XZR
        ADD XZR, XZR, XZR
        ADD XZR, XZR, XZR
        STUR X6, [X0, #0]
loop1: ADDI X10, XZR, #5
loop2: STUR X2, [X0, #8]
        LDUR X11, [X0, #8]
        ADD X2, X2, X1
        OR X4, X4, XZR
        STUR X2, [X0, #16]
        ADD X0, X0, #16
        SUB X10, X10, X1
        CBNZ X10, loop2
        ADD XZR, XZR, XZR
        ADD XZR, XZR, XZR
        ADD XZR, XZR, XZR
        STUR X3, [X0, #8]

```

Si la HDU funciona correctamente, la memoria de salida debe contener:

```

Memoria RAM de Arm:
    Address Data
0 0000000000000000
1 0000000000000002
2 0000000000000003
3 0000000000000003
4 0000000000000004
5 0000000000000004
6 0000000000000005

```

```
7 00000000000000005
8 00000000000000006
9 00000000000000006
10 00000000000000007
11 00000000000000003
12 00000000000000000
...
63 00000000000000000
```